
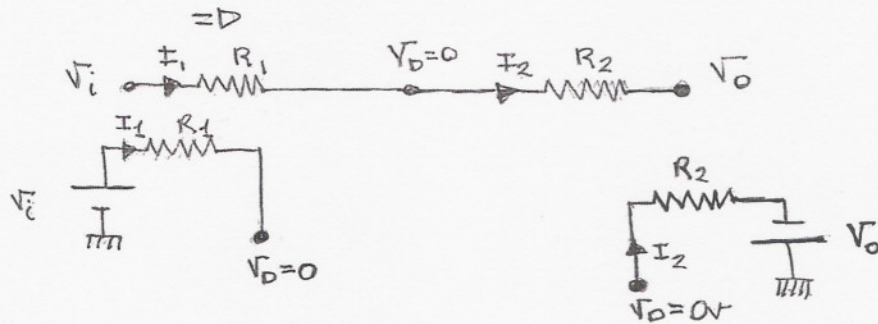
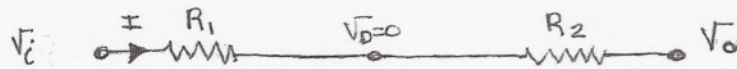
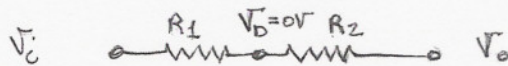


EAN1

1.1

$$R_1 = 4,7 \text{ k}\Omega \quad R_2 = 47 \text{ k}\Omega$$

$$A_u = ? \quad R_i = ? \quad R_o = ?$$

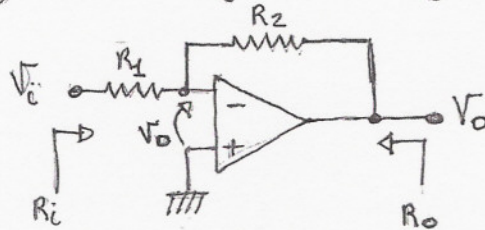

$$\frac{V_i}{R_1} = - \frac{V_o}{R_2}$$

$$\Rightarrow -V_o = \frac{R_2}{R_1} \cdot V_i$$

$$V_o = - \frac{R_2}{R_1} \cdot V_i$$

∴

$$A_u = ?$$

$$A_u = \frac{V_o}{V_i} = - \frac{R_2}{R_1} = - \frac{47 \text{ k}\Omega}{4,7 \text{ k}\Omega} = -10$$


$$R_i = ? \quad V_i \text{ --- } R_1 \text{ --- } V_D = 0V$$

$$R_i = \frac{V_i}{I_1} \quad \therefore R_i = R_1$$

$$R_o = 0 \Omega$$


€AN1

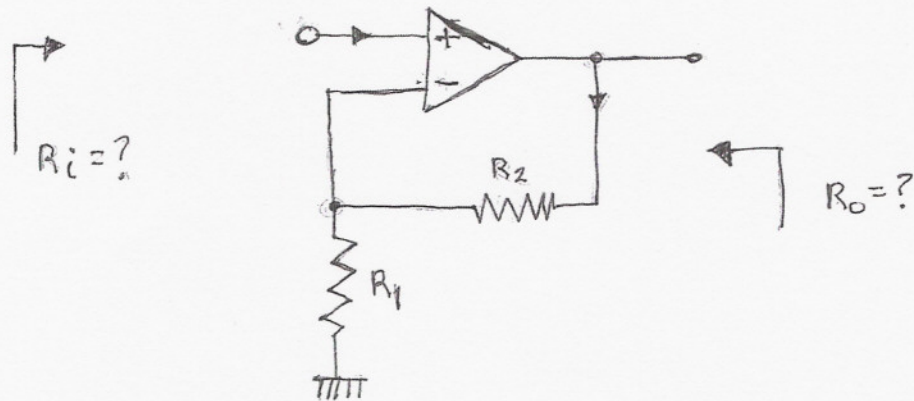1.2) $R_1 = 4,7 \text{ k}\Omega$ $R_2 = 47 \text{ k}\Omega$



$A_u = ?$

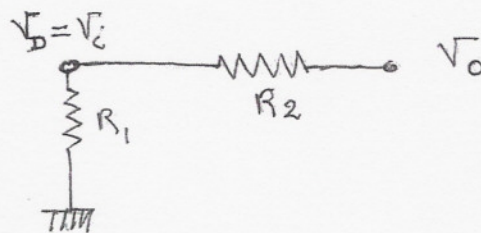$R_i = \infty \quad \wedge \quad R_o = 0$



Qual a tensão V_o para que no ponto V_D tenha tensão igual a V_i ?

$$\begin{aligned} \wedge \quad V_D = V_i &= R_1 \cdot I_1 \\ V_o &= R_2 I_2 + R_1 I_1 \quad \wedge \quad I_1 = I_2 \\ V_o &= (R_2 + R_1) I \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} A_u &= \frac{V_o}{V_i} = \frac{(R_2 + R_1) \cancel{I}}{R_1 \cancel{I}} \\ &= \frac{R_2 + R_1}{R_1} \\ &= \frac{R_2}{R_1} + \frac{\cancel{R_1}}{\cancel{R_1}} \\ &= 1 + \frac{R_2}{R_1} \end{aligned}$$

$\therefore A_u = 1 + \frac{47}{4,7} = 11$

EAN1

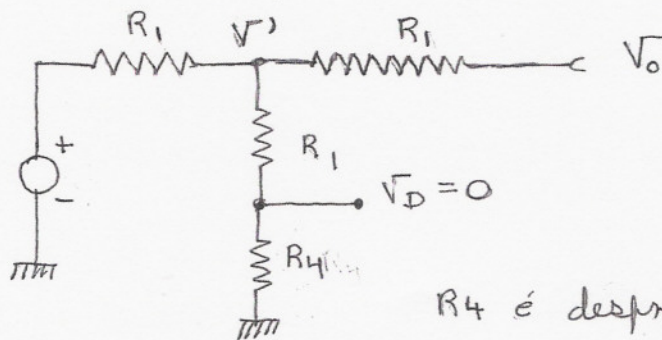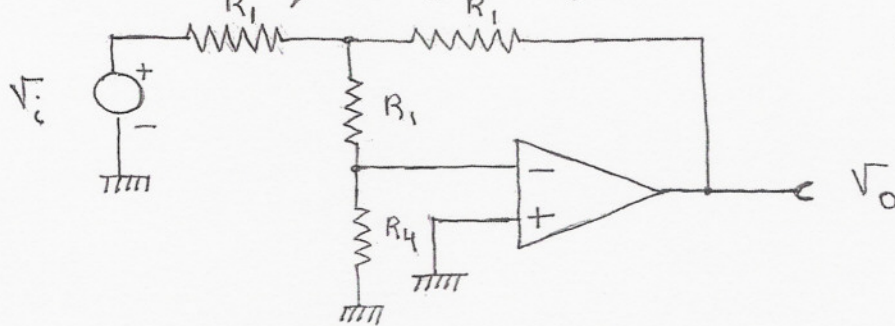1.3)

$R_i \gg R_4$ e que $R_i \gg R_4$
mostre que $V_o = -V_i$



R_4 é desprezável $V_{R4} = 0V$


para $V_D = 0 \Rightarrow V^1 = 0$

\therefore porque $R_1 = R_i$

$\Rightarrow V_o = -V_i$

EN1

1.4)

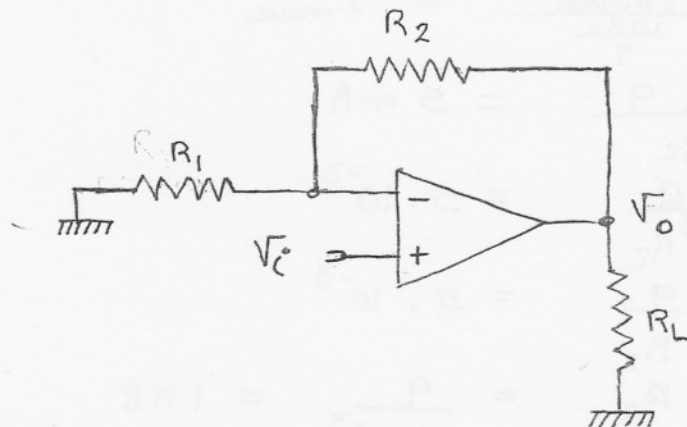

Qual a relação entre as resistências R_1 e R_2 do circuito da figura para que o circuito amplificador não inversor tenha ganho 10?

$$V_D = V_i = R_1 I$$

$$V_o = (R_1 + R_2) I$$

$$A_u = \frac{V_o}{V_i} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

$$\Rightarrow \frac{R_2}{R_1} = 9$$

$$\text{ou seja } R_2 = 9 \cdot R_1$$

Qual o menor valor das resistências R_1 e R_2 que podem ser usadas neste circuito sabendo que a corrente máxima de saída do amplificador é $\pm 10 \text{ mA}$ e a tensão máxima de saída do amplificador é $\pm 10 \text{ V}$ sendo a carga $R_L = 2 \text{ k}\Omega$.

$$\text{Se } R_L \text{ é } 2 \text{ k}\Omega \Rightarrow I_L = 5 \text{ mA}$$

$\Rightarrow I_f$, ou seja, corrente de realimentação tem de ser $5 \text{ mA}_{\text{max}}$.

para o ganho de 10, isto é $R_2 = 9 R_1$

$$R_1 = \frac{R_2}{9}$$

$$R_T = R_2 + \frac{R_2}{9}$$

$$R_T = R_2 + \frac{R_2}{9} = \frac{9R_2}{9} + \frac{R_2}{9} \\ = \frac{10R_2}{9}$$

$$\therefore \frac{\frac{V_{0max}}{\frac{10R_2}{9}}}{9} = I_{max}$$

$$\frac{10 \cdot 9}{10R_2} = 5 \text{ mA}$$

$$\frac{90}{10R_2} = 5 \cdot 10^{-3}$$

$$\frac{9}{R_2} = 5 \cdot 10^{-3}$$

$$\frac{R_2}{R_2} = \frac{9}{5 \cdot 10^{-3}} = 1 \text{ K}\Omega$$

$$\text{Se } R_2 = 1 \text{ K}\Omega$$


$$R_1 = \frac{R_2}{9} = \frac{1 \text{ K}\Omega}{9} = 200 \Omega$$

$$\text{C.S } \frac{10}{1800 + 200} = 5 \text{ mA} \checkmark$$

EAN1

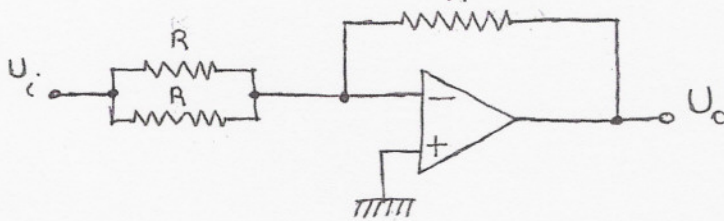
1.5)

com $A_{\mu} = -2$
 $R_1 = R_2 = R_3 = 100 \text{ k}\Omega$



$$A_{\mu} = \frac{U_o}{U_i} = \frac{-R}{\frac{1}{2} \cdot R} = -2.$$

ou

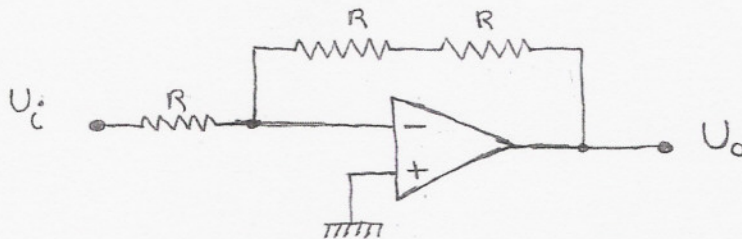


$$A_{\mu} = \frac{U_o}{U_i} = \frac{-2 \cancel{R}}{\cancel{R}} = -2$$

EAN 1

1.6) $A_u = -10$

circuito inversor

com $R_1 = 220K$ e $R_2 < 1M\Omega$

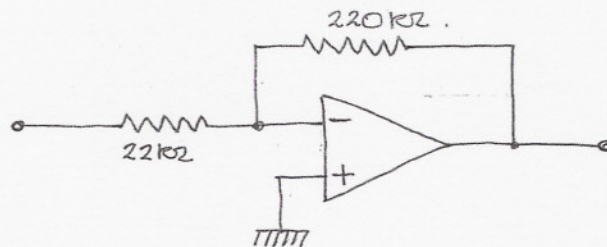


EN 1

1.7)

não inversor

$$A_u = 1,5$$


com $R_1 = R_2 = R_3 = 1k\Omega$

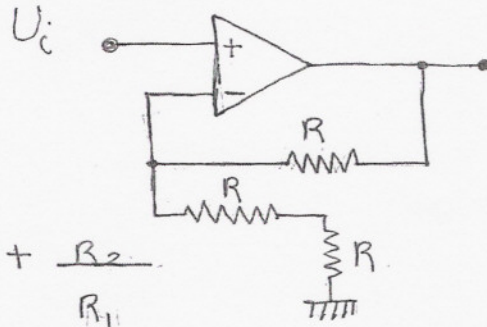

$$A_u = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{1}{2} \Rightarrow R_1 = 2 R_2$$


V

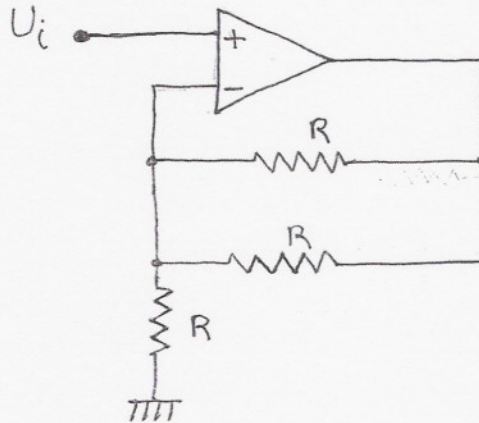


EAN1

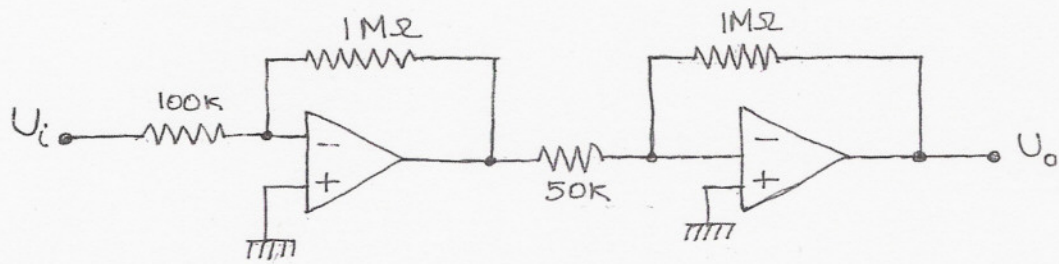1.8) $A_{\mu} = 200 \text{ V/V}$

$R_i = 100 \text{ k}\Omega$ usando 2 amplificadores.
e $R < 1 \text{ M}\Omega$.





1.9) agora com $R_i = 2 \text{ M}\Omega$.

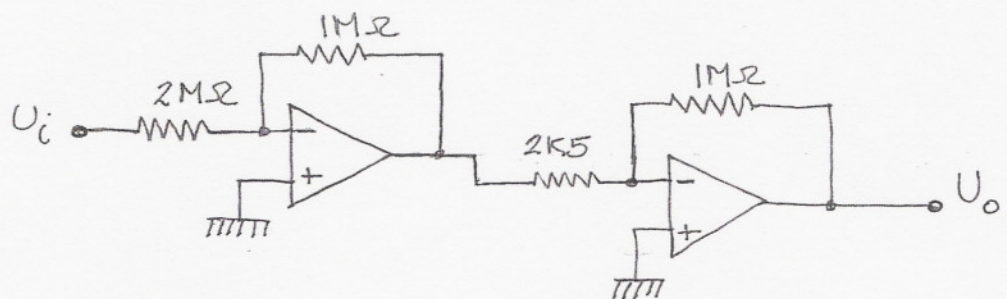

EAN1

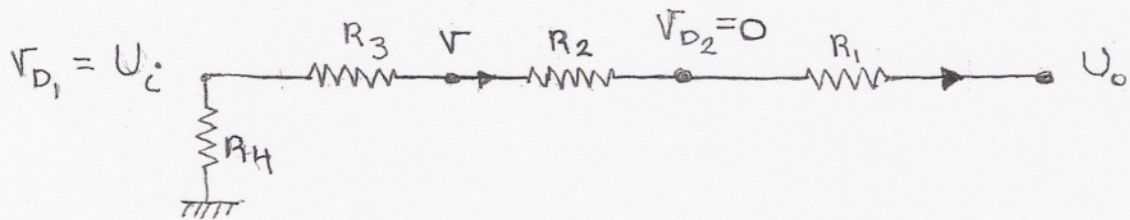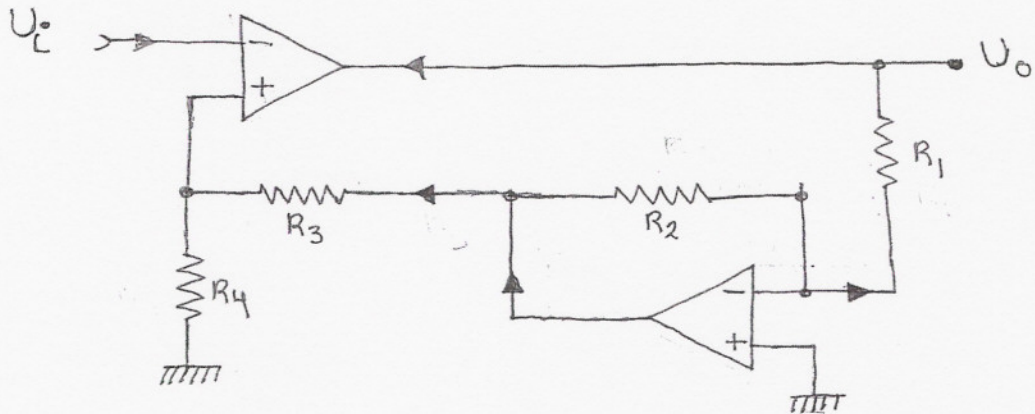1.10) Determine o valor de U_o/U_i para o circuito da figura 1.5.



am \pm good or what $\begin{array}{c} V \\ \bullet \end{array} \xrightarrow{R_2} \begin{array}{c} V_{D2} = 0V \\ \bullet \end{array} \xrightarrow{R_1} U_o$

$$\frac{-U_o}{R_1} = \frac{V}{R_2}$$

$$V = \frac{(-U_o)}{R_1} \cdot R_2$$



$$U_i = \frac{R_4}{R_3 + R_4} \cdot V$$

$$= \frac{R_4}{(R_3 + R_4)} \cdot \frac{(-U_o)}{R_1} \cdot R_2$$

$$= \frac{R_4 \cdot (-U_o) \cdot R_2}{(R_3 + R_4) \cdot R_1} \Rightarrow \frac{U_o}{U_i} = \frac{-R_1 (R_3 + R_4)}{R_1 \cdot R_4}$$

EAN1

1.11) $U_o/U_i = ?$

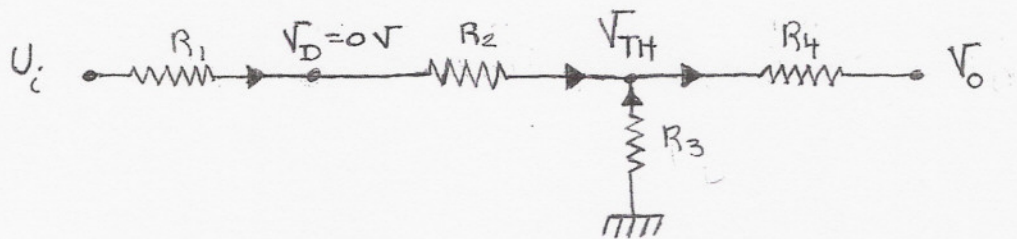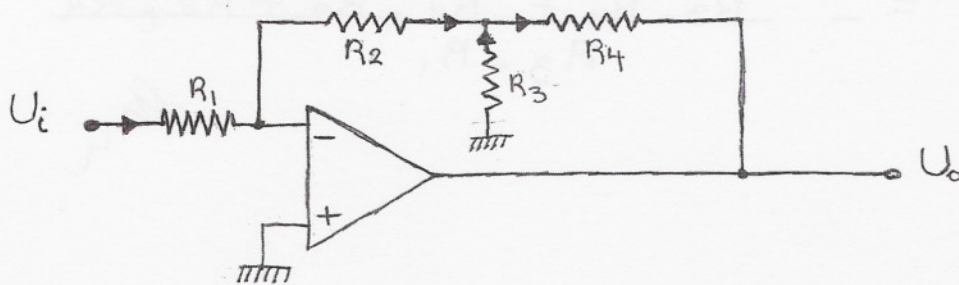

$$V_{TH} = \frac{R_3}{R_3 + R_4} \cdot -V_o$$

$$R_{TH} = R_3 // R_4 = \frac{R_3 \cdot R_4}{(R_3 + R_4)}$$

$$V_i = \frac{R_1}{R_1 + \frac{R_3 \cdot R_4}{(R_3 + R_4)} + R_2} \cdot -V_o \cdot \frac{R_3}{(R_3 + R_4)}$$

$$\frac{V_i}{R_1} = \frac{-V_o \cdot \frac{R_3}{(R_3 + R_4)}}{\frac{R_3 \cdot R_4}{(R_3 + R_4)} + R_2}$$

$$= \frac{-V_o R_3}{\frac{R_3 \cdot R_4}{(R_3 + R_4)} + \frac{R_2 (R_3 + R_4)}{(R_3 + R_4)}}$$

$$= \frac{-V_o R_3}{\frac{R_3 \cdot R_4 + R_2 (R_3 + R_4)}{(R_3 + R_4)}}$$

$$= -\frac{V_o R_3 (R_3 + R_4)}{(R_3 + R_4) (R_3 \cdot R_4 + R_2 (R_3 + R_4))}$$

$$V_i = \frac{-V_o R_3 (R_3 + R_4) \cdot R_1}{(R_3 + R_4) (R_3 \cdot R_4 + R_2 (R_3 + R_4))}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{V_o}{V_i} &= -\frac{(R_3 + R_4)(R_3 \cdot R_4 + R_2(R_3 + R_4))}{R_3 \cdot R_1(R_3 + R_4)} \\
 &= -\frac{(R_3 \cdot R_4 + R_2(R_3 + R_4))}{R_3 \cdot R_1} \\
 &= -\frac{R_3 \cdot R_4 + R_2 \cdot R_3 + R_2 \cdot R_4}{R_3 \cdot R_1}
 \end{aligned}$$

✓

EAN 1

1.12)



$$R_1 = 10\text{K}\Omega$$

$$R_2 = 10\text{K}\Omega$$

$$R = 11\text{K}\Omega$$

$$V_S \quad R_S = 10\text{K}\Omega \quad V_i = ? \quad V_o = ?$$


para $V_S = 0,5\text{V}$

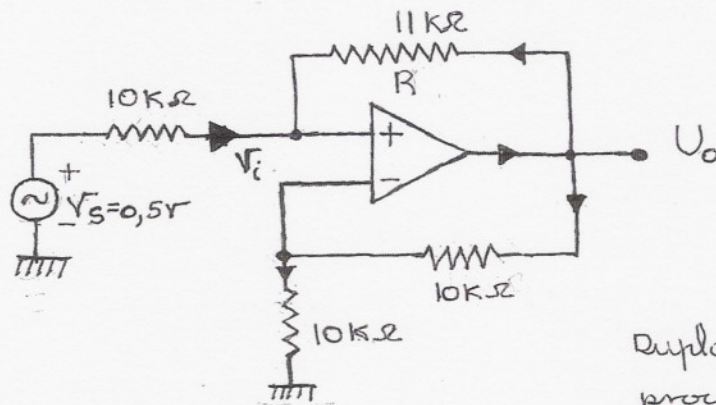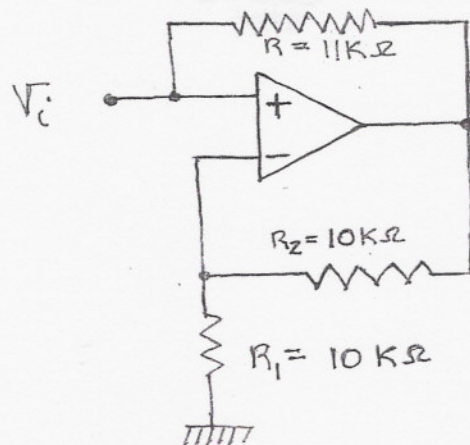

Dupla realimentação
procura equilíbrio,
influenciando $V_{i_{pcc}}$

$$V_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_i$$

$$= 2 V_i$$

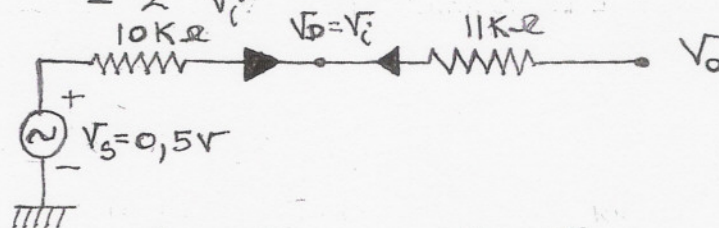

$$\frac{V_S - V_i}{10\text{K}\Omega} = \frac{V_i - V_o}{11\text{K}\Omega}$$


$$\frac{0,5 - V_i}{10\text{K}\Omega} = \frac{V_i - V_o}{11\text{K}\Omega}$$

$$V_o = 2 V_i$$

$$\therefore \frac{0,5 - V_i}{10K} = \frac{V_i - 2V_i}{11K}$$

$$\Rightarrow V_i = 5,5V$$

$$V_o = 11V$$

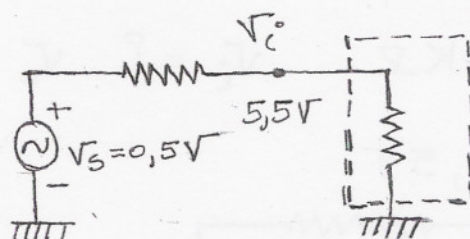

$$V_o = 11V$$