
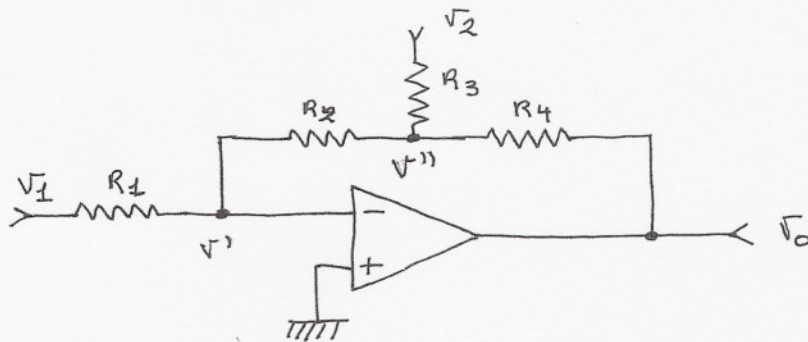


€AN1

2.1)

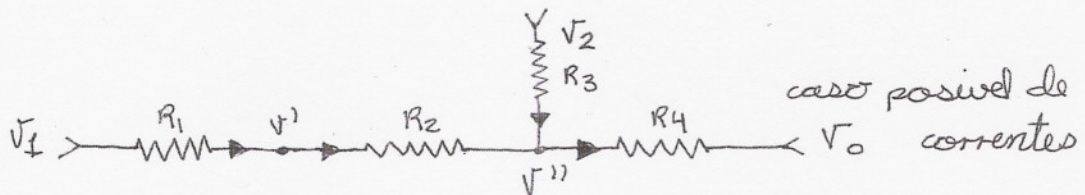

Determine V_0 em função de V_1 e V_2




para V_1 e V_2 qual a tensão V_0 de modo a manter $V' = 0V$?

$$V_{TH} = \frac{V_2 - V_0}{R_3 + R_4} \cdot R_4 + V_0$$

$$V_{TH} = \frac{V_0 - V_2}{R_3 + R_4} \cdot R_3 + V_2$$

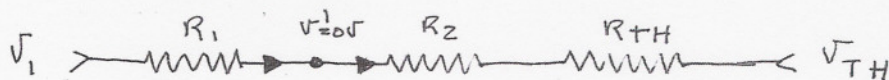
$$R_{TH} = \frac{R_3 \cdot R_4}{R_3 + R_4}$$



$$\frac{V_{TH} - V_1}{R_1 + R_2 + R_{TH}} \cdot R_1 + V_1 = 0$$

$$= V'$$

2.1)

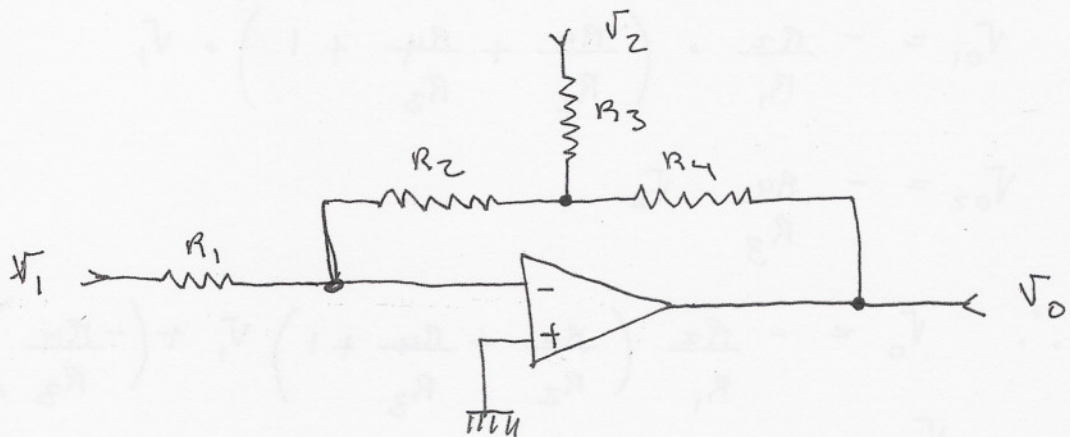

$$V_0 = f(V_1, V_2)$$

grande pedrada.


$$V_0 = V_{01} + V_{02}$$

$$V_{01} = f(V_1) \Big|_{V_2=0}$$


$$V_{02} = f(V_2) \Big|_{V_1=0}$$

1.º

$$V_{01} = f(V_1) \Big|_{V_2=0}$$

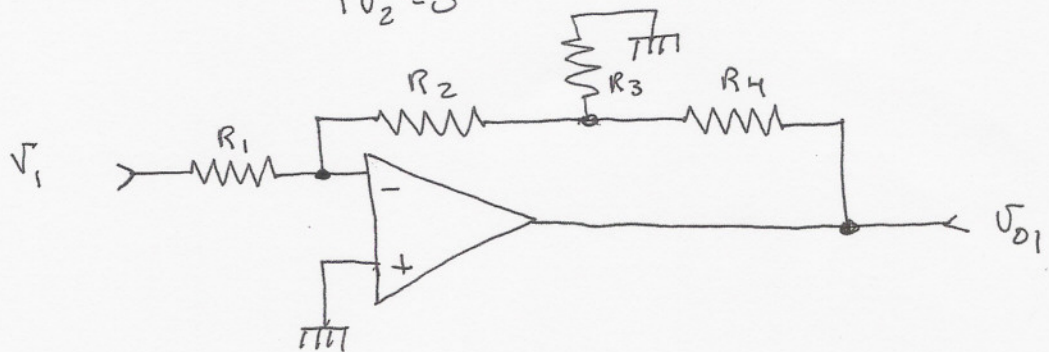


$$V_{02} = f(V_2) \Big|_{V_1=0}$$

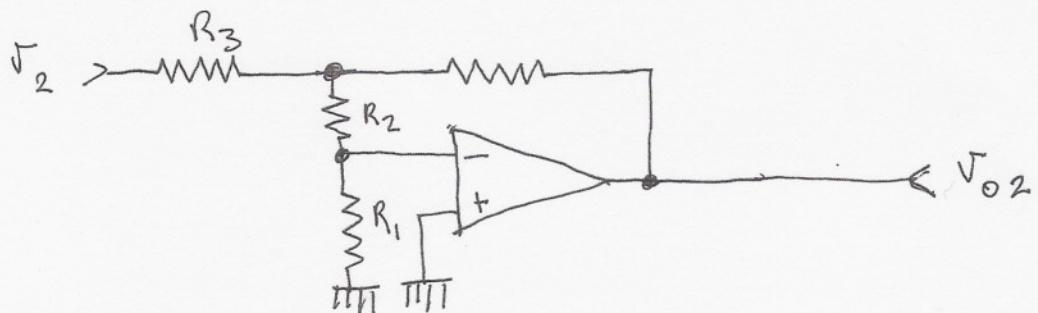

$$2.1) \quad V_{o1} = - \frac{R_2}{R_1} \cdot \left(\frac{R_4}{R_2} + \frac{R_4}{R_3} + 1 \right) \cdot V_1$$


$$V_{o2} = - \frac{R_4}{R_3} \cdot V_2$$

$$\therefore \quad V_o = - \frac{R_2}{R_1} \left(\frac{R_4}{R_2} + \frac{R_4}{R_3} + 1 \right) V_1 + \left(- \frac{R_4}{R_3} \right) V_2$$

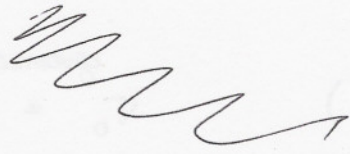

EAN 1.

2.2)

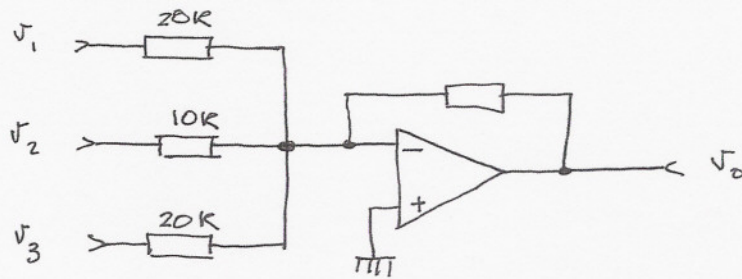


$$V_{o1} = -V_1$$

$$V_{o2} = -\frac{R}{R_2} \cdot V_2 = -2V_2 \quad \Rightarrow R = 20K\Omega.$$


EAN 1

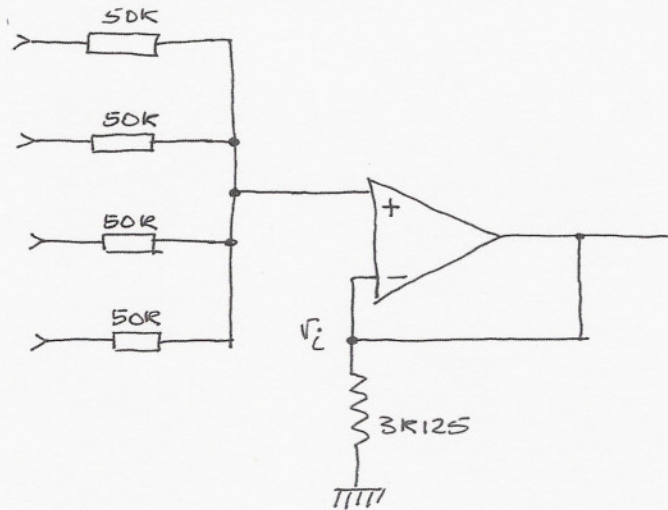2.3) $V_o = \frac{1}{4} (V_1 + V_2 + V_3 + V_4)$



$$V' = V'_1 + V'_2 + V'_3 + V'_4$$

$$V'_1 = V_1$$

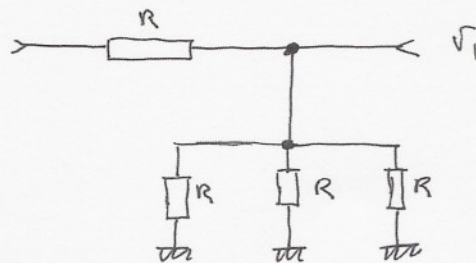

$$V_1 = \frac{\frac{1}{3} R}{\frac{1}{3} R + R}$$

$$\Rightarrow \begin{aligned} V'_1 &= \frac{1}{4} V_1 \\ V'_2 &= \frac{1}{4} V_2 \\ V'_3 &= \frac{1}{4} V_3 \\ V'_4 &= \frac{1}{4} V_4 \end{aligned}$$

2.4)

$$V_0 = 2V_1 - 3V_2$$

$$V_0 = R_2 I_f + R_4 I_4$$

$$V_2 = R_1 I_f + R_4 I_4$$

$$V_1 = R_3 I_3 + R_4 I_4$$

$$\begin{cases} V_1 \neq 0 \\ V_2 = 0 \end{cases}$$

$$V_1' = \frac{R_4}{R_3 + R_4} V_1$$

$$0 - V_1' = \frac{V_1' - V_2}{R_2}$$

$$\frac{-R_2}{R_1} = \frac{V_1' - V_0}{V_1} \quad (\Rightarrow) \quad -1 - \frac{R_2}{R_1} = -\frac{V_0}{V_1'}$$

$$\frac{V_0}{V_1'} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

$$\frac{\frac{V_0}{R_4}}{\frac{R_4}{R_3 + R_4} V_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

$$V_{01} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \left(\frac{R_4}{R_3 + R_4}\right) V_1$$

$$\begin{cases} V_1 = 0 \\ V_2 \neq 0 \end{cases}$$

$$V_{02} = -\frac{R_2}{R_1} V_2$$

$$V_0 = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \left(\frac{R_4}{R_3 + R_4}\right) V_1 - \frac{R_2}{R_1} V_2$$

$$-\frac{R_2}{R_1} = -3$$

$$\frac{R_1}{R_2} = 3 \quad (\Rightarrow) \quad R_2 = 3R_1$$

$$\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \left(\frac{R_4}{R_3 + R_4}\right) = 2$$

$$\left(1 + \frac{3R_1}{R_1}\right) \left(\frac{R_4}{R_3 + R_4}\right) = 2$$

$$\frac{4R_4}{R_3 + R_4} = 2$$

$$4R_4 = 2R_3 + 2R_4$$

$$2R_4 = 2R_3$$

$$R_4 = R_3$$

$$R_4 = 1K$$

$$R_3 = 1K$$

$$R_2 = \frac{1}{3} K$$

$$R_1 = 1$$